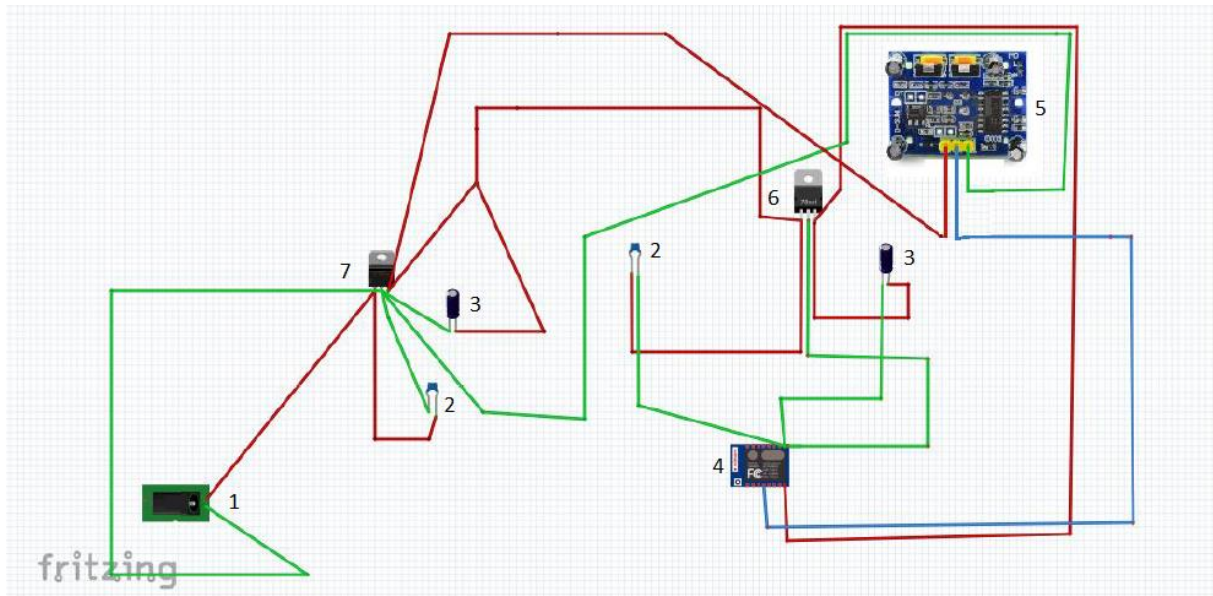


A motion sensor

1) Wiring diagram



2) The necessary elements

1. Power supply(5V)
2. Ceramic capacitor(100nF)
3. Electrolytic capacitor(2.2 μ F)
4. ESP 12e nodemcu v3
5. PIR HC-SR501
6. LDO 3,3V LF33CV – THT TO220
7. LDO 5V

